



Teachingninja.in



Latest Govt Job updates



Private Job updates



Free Mock tests available

Visit - teachingninja.in



PSTCL ALM

**Previous Year Paper
5 Aug 2021 (Punjabi)**



Punjab Government Initiative under Ghar Ghar Rozgar



Participant ID	
Participant Name	
Test Center Name	iON Digital Zone iDZ Bhucho kalan
Test Date	05/08/2021
Test Time	8:30 AM - 10:30 AM
Subject	Assistant Lineman

Section : General Knowledge or Awareness

Q.1 ਬੀੜ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੈਂਕਚਰੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬਹੁਮੁੱਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ?

- Ans
- 1. ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਨੇ
 - 2. ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਨੇ
 - 3. ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਨੇ
 - 4. ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਨੇ

Question ID : 48184310
Status : Answered
Chosen Option : 4

Q.2 ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ (Golden temple) ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ?

- Ans
- 1. ਪਠਾਨਕੋਟ
 - 2. ਲੁਧਿਆਣਾ
 - 3. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
 - 4. ਬਰਨਾਲਾ

Question ID : 4818432
Status : Answered
Chosen Option : 3

Q.3 _____ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਅਤੇ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਨੂੰ ਲੀ ਕੋਰਬੂਜ਼ਰ (Le Corbusier) ਦੁਆਰਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ?

- Ans
- ☒ 1. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
 - ☐ 2. ਪਟਿਆਲਾ
 - ☐ 3. ਲੁਧਿਆਣਾ
 - ☐ 4. ਰਾਜਕੋਟ

Question ID : 4818436
Status : Answered
Chosen Option : 2

Q.4 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ?

- Ans
- ☐ 1. 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ
 - ☐ 2. 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ
 - ☐ 3. 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ
 - ☒ 4. 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ

Question ID : 48184316
Status : Marked For Review
Chosen Option : 4

Q.5 ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਸ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ?

- Ans
- ☐ 1. 1389
 - ☐ 2. 1596
 - ☐ 3. 1532
 - ☒ 4. 1469

Question ID : 48184319
Status : Answered
Chosen Option : 4

Q.6 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਕੀ ਸੀ?

- Ans
- ☐ 1. 810
 - ☐ 2. 957
 - ☐ 3. 1010
 - ☒ 4. 895

Question ID : 48184314
Status : Marked For Review
Chosen Option : 4

Q.7 ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੂਪਨਗਰ ਹੜੱਪਾ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ (Harappan remains) ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ _____ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ।

- Ans
- ☒ 1. ਚੌਥੀ
 - ☒ 2. ਤੀਜੀ
 - ☒ 3. ਦੂਜੀ
 - ☒ 4. ਪਹਿਲੀ

Question ID : 48184313
Status : Answered
Chosen Option : 4

Q.8 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸ ਸਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ:

- Ans
- ☒ 1. 1975
 - ☒ 2. 1978
 - ☒ 3. 1964
 - ☒ 4. 1969

Question ID : 4818438
Status : Marked For Review
Chosen Option : 3

Q.9 _____ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ।

- Ans
- ☒ 1. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਜੀ
 - ☒ 2. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ
 - ☒ 3. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ
 - ☒ 4. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ

Question ID : 48184320
Status : Answered
Chosen Option : 1

Q.10 ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਵਾਰਡ ਕਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:

- Ans
- ☒ 1. ਦਵਾਈ
 - ☒ 2. ਰੱਖਿਆ
 - ☒ 3. ਖੇਡਾਂ
 - ☒ 4. ਖੇਤੀਬਾੜੀ

Question ID : 4818439
Status : Answered
Chosen Option : 3

Q.11 ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਪਤਿਆੜੀ ਡੈਮ (Patiari Dam) ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ?

- Ans
- ☒ 1. 2002
 - ☐ 2. 1992
 - ☐ 3. 1982
 - ☐ 4. 1970

Question ID : 48184318
Status : Marked For Review
Chosen Option : 3

Q.12 ਮਾਘੀ ਮੇਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਿਸ ਖਿਲਾਫ਼ 1705-06 ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਗਈ ਜੰਗ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:

- Ans
- ☐ 1. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼
 - ☒ 2. ਮੁਗਲ
 - ☐ 3. ਰਾਜਪੂਤ
 - ☐ 4. ਪੇਸ਼ਵਾ

Question ID : 4818434
Status : Answered
Chosen Option : 2

Q.13 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਾਇਟ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਕਿਸ ਸਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ:

- Ans
- ☐ 1. 1980
 - ☐ 2. 2010
 - ☐ 3. 2000
 - ☒ 4. 1990

Question ID : 48184312
Status : Marked For Review
Chosen Option : 3

Q.14 ਕਪੂਰਥਲਾ-ਜਲੰਧਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਣਿਆ, ਪੁਸ਼ਪਾ ਗੁਜਰਾਲ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਕਿੰਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ?

- Ans
- ☐ 1. 79 ਏਕੜ
 - ☒ 2. 72 ਏਕੜ
 - ☐ 3. 77 ਏਕੜ
 - ☐ 4. 75 ਏਕੜ

Question ID : 4818437
Status : Marked For Review
Chosen Option : 2

Q.15 ਛੱਤਬੀੜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਕਿਸ ਸਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?

- Ans
- ☒ 1. 1980
 - ☒ 2. 1999
 - ☒ 3. 1977
 - ☒ 4. 1986

Question ID : 48184311
Status : Marked For Review
Chosen Option : 2

Q.16 ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਹੜੀ ਉੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਲੀ ਵੈਰਾਇਟੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ?

- Ans
- ☒ 1. ਜੌਂ
 - ☒ 2. ਕਣਕ
 - ☒ 3. ਬਾਜਰਾ
 - ☒ 4. ਮੱਕੀ

Question ID : 48184317
Status : Answered
Chosen Option : 2

Q.17 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ?

- Ans
- ☒ 1. ਪਠਾਨਕੋਟ
 - ☒ 2. ਲੁਧਿਆਣਾ
 - ☒ 3. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
 - ☒ 4. ਬਠਿੰਡਾ

Question ID : 48184315
Status : Answered
Chosen Option : 3

Q.18 ਰਾਮ ਬਾਗ਼ ਪੈਲੇਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ:

- Ans
- ☒ 1. 1978
 - ☒ 2. 1975
 - ☒ 3. 1977
 - ☒ 4. 1980

Question ID : 4818435
Status : Answered
Chosen Option : 3

Q.19 ਲੋਹੜੀ ਕਿਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

- Ans
- ☒ 1. 12 ਜਨਵਰੀ
 - ☒ 2. 14 ਜਨਵਰੀ
 - ☒ 3. 13 ਜਨਵਰੀ
 - ☒ 4. 11 ਜਨਵਰੀ

Question ID : 4818433
Status : Marked For Review
Chosen Option : 3

Q.20 ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੂਲ ਭਾਰਤੀ-ਯੂਰਪੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ ਅਤੇ _____ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

- Ans
- ☒ 1. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ
 - ☒ 2. ਲਾਤੀਨੀ
 - ☒ 3. ਫ੍ਰੈਂਚ
 - ☒ 4. ਜਰਮਨ

Question ID : 4818431
Status : Answered
Chosen Option : 2

Section : Educational Qualification Subjects

Q.1 ਉਸ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ, ਜੋ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ?



- Ans
- ☒ 1. AC ਸੀਰੀਜ਼ ਮੋਟਰ, ਸਿੰਗਲ ਫੇਜ਼ ਮੋਟਰ
 - ☒ 2. ਸਿੰਕ੍ਰੋਨਸ ਜੈਨਰੇਟਰ, ਜਨਰਲ ਚਿੰਨ੍ਹ
 - ☒ 3. ਰੀਪਲਸ਼ਨ ਮੋਟਰ, ਸਿੰਗਲ ਫੇਜ਼
 - ☒ 4. ਸਿੰਕ੍ਰੋਨਸ ਮੋਟਰ, ਜਨਰਲ ਚਿੰਨ੍ਹ

Question ID : 48184397
Status : Answered
Chosen Option : 1

Q.2 ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬਿਜਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ?

- Ans
- ☒ 1. ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਿਟ
 - ☒ 2. ਖਰਾਬ ਮੈਨੁਅਲ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਤਕਨੀਕ
 - ☒ 3. ਕਰੰਟ ਲੀਕੇਜ਼
 - ☒ 4. ਓਪਨ ਵਾਇਰ

Question ID : 481843100
Status : Answered
Chosen Option : 4

Q.3 ਕਿਸੇ DC ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜੈਨਰੇਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਜੁੜੇ ਘੱਟ ਰੇਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕਈ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?

- Ans
- ☒ 1. ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੇਵਾ
 - ☒ 2. DC ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਯੋਗਿਕ ਸੰਚਾਲਨ
 - ☒ 3. DC ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸੰਚਾਲਨ
 - ☒ 4. DC ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਲੜੀਕ੍ਰਮ ਸੰਚਾਲਨ

Question ID : 48184363
Status : Answered
Chosen Option : 3

Q.4 ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਗਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜੈਨਰੇਟਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜੈਨਰੇਟਰ ਲੋਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

- Ans
- ☒ 1. ਓਵਰ-ਕੰਪਾਊਂਡਡ
 - ☒ 2. ਅੰਡਰ-ਕੰਪਾਊਂਡਡ
 - ☒ 3. ਡਿਫਰੈਂਸ਼ਲ ਕੰਪਾਊਂਡਡ ਜੈਨਰੇਟਰ
 - ☒ 4. ਫਲੇਟ ਜਾਂ ਲੇਵਲ ਕੰਪਾਊਂਡਡ

Question ID : 48184362
Status : Answered
Chosen Option : 2

Q.5 ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕਾਰਨ ਫਿਊਜ਼ ਫੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

- Ans
- ☒ 1. ਉਦਾਸੀਨ ਸ਼ਾਰਟ ਲਈ ਫੇਜ਼
 - ☒ 2. ਭਾਰੀ ਲੋਡ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹਟਾਉਣਾ
 - ☒ 3. ਆਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਤੂਫਾਨ
 - ☒ 4. ਤਲ ਲਈ ਫੇਜ਼

Question ID : 48184378
Status : Answered
Chosen Option : 2

Q.6 ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ?

- Ans
- ☒ 1. ਲੈਂਜ ਦਾ ਨਿਯਮ
 - ☒ 2. ਫੈਰਾਡੇ ਦਾ ਬਿਜਲ-ਚੁੰਬਕੀ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਨਿਯਮ
 - ☒ 3. ਮੈਕਸਵੇਲ ਦਾ ਕੋਰਕਸਕਿਊ ਨਿਯਮ
 - ☒ 4. ਓਹਮ ਦਾ ਨਿਯਮ

Question ID : 48184349
Status : Answered
Chosen Option : 2

Q.7 DC ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ _____ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ (ਬੈਕ) EMF ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

- Ans
- ☒ 1. ਫਲੈਮਿੰਗ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਿਯਮ
 - ☒ 2. ਕਿਰਚੌਫ ਦੇ ਨਿਯਮ
 - ☒ 3. ਓਹਮ ਦੇ ਨਿਯਮ
 - ☒ 4. ਫਲੈਮਿੰਗ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਿਯਮ

Question ID : 48184364
Status : Answered
Chosen Option : 2

Q.8 1 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹਾਰਸਪਾਵਰ = _____ ਵਾਟਸ।

- Ans
- ☒ 1. 746
 - ☒ 2. 750
 - ☒ 3. 735.5
 - ☒ 4. 850

Question ID : 48184393
Status : Answered
Chosen Option : 1

Q.9 3 ਫੇਜ਼, 6-ਧਰੁਵ 50 Hz ਸਕਵਿਅਰਅਲ ਕੇਜ ਮੋਟਰ 950 rpm ਦੀ ਫੁਲ ਲੋਡ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਟਕ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਤਤਕਾਲ ਸਟਾਰਟ ਆਪ 'ਤੇ ਸਲਿਪ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ।

- Ans
- ☒ 1. 0%
 - ☒ 2. 50%
 - ☒ 3. 100%
 - ☒ 4. 5%

Question ID : 48184392
Status : Marked For Review
Chosen Option : 2

Q.10 ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ _____ ਹੈ।

- Ans
- ☒ 1. 63.54
 - ☒ 2. 247
 - ☒ 3. 51.996
 - ☒ 4. 35.45

Question ID : 48184381
Status : Marked For Review
Chosen Option : 4

Q.11 ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜਰ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ?

- Ans
- ☒ 1. ਵੋਲਟੇਜ ਅਤੇ ਕਰੰਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ
 - ☒ 2. ਚਾਰਜ ਅਧੀਨ ਬੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕਰੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ
 - ☒ 3. ਲੋੜੀਂਦੀ AC ਵੋਲਟੇਜ ਲਈ AC ਮੈਨਸ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਸਟੈਪ-ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ
 - ☒ 4. AC ਨੂੰ ਯੂਨੀ-ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ DC ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ


Question ID : 48184336
Status : Answered
Chosen Option : 2

Q.12 ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, _____ ਦੇ ਲਈ ਬ੍ਰੇਕਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

- Ans
- ☒ 1. ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਵੋਲਟੇਜ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ
 - ☒ 2. ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਬਿਜਲੀ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ
 - ☒ 3. ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਵਾਹ
 - ☒ 4. ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ

Question ID : 48184385
Status : Answered
Chosen Option : 1

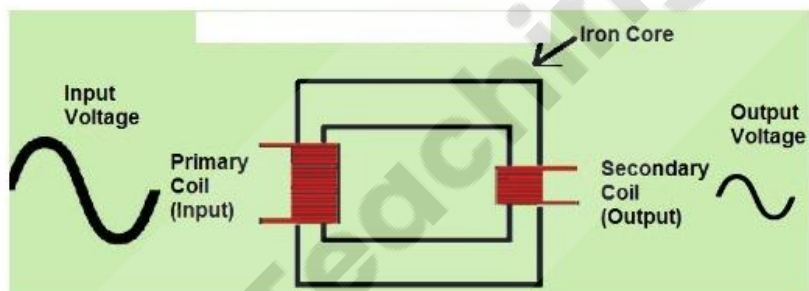Q.13 ਦਿੱਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੋ।



- Ans
- ☒ 1. ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ
 - ☒ 2. ਸਟੈਪ-ਡਾਊਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ
 - ☒ 3. ਆਇਰਨ ਕੋਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ
 - ☒ 4. ਸਟੈਪ-ਅੱਪ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ

Question ID : 48184350
Status : Answered
Chosen Option : 3

Q.14 ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ?

- Ans
- ☐ 1. ਫੈਰਾਡੇ ਦਾ ਨਿਯਮ
 - ☐ 2. ਲੈਂਜ ਦਾ ਨਿਯਮ
 - ☒ 3. ਉਲਟ ਵਰਗ ਨਿਯਮ
 - ☐ 4. ਕਿਰਚੋਫ ਦਾ ਨਿਯਮ

Question ID : 48184354
Status : Answered
Chosen Option : 2

Q.15 ਕਰੇਨਾਂ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਮੋਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਟੋਰਕ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ?

- Ans
- ☐ 1. DC ਸ਼ੰਟ ਮੋਟਰ
 - ☒ 2. DC ਸੀਰੀਜ਼ ਮੋਟਰ
 - ☐ 3. DC ਕੰਪਾਊਂਡ ਮੋਟਰ
 - ☐ 4. DC ਪੈਰਲਲ ਮੋਟਰ

Question ID : 48184365
Status : Answered
Chosen Option : 1

Q.16 ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵੰਡ ਲਈ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿੱਚ _____ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

- Ans
- ☐ 1. ਕਰੰਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ
 - ☐ 2. ਪੁਟੋਸ਼ਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ
 - ☐ 3. ਸਰਕਿਟ ਬ੍ਰੇਕਰ
 - ☒ 4. ਪਾਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ

Question ID : 48184386
Status : Answered
Chosen Option : 4

Q.17 _____ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ AC ਪਾਵਰ ਲਾਈਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਚ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਵਾਹਕ ਸੂਚਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

- Ans
- ☐ 1. ਵੇਵ ਟਰੇਪ
 - ☒ 2. ਕੰਪਲਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟਰ
 - ☐ 3. ਅਰਥ ਸਵਿੱਚ
 - ☐ 4. ਬਸ-ਬਾਰ

Question ID : 48184387
Status : Answered
Chosen Option : 2

Q.18 ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ LED ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈ?

- Ans
- ☒ 1. LED ਨੂੰ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਬੱਲਬਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਮਨ ਵੋਲਟੇਜ ਲੇਵਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ
 - ☐ 2. LED ਵਿੱਚ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
 - ☐ 3. LED ਨੂੰ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਬੱਲਬਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਵੋਲਟੇਜ ਲੇਵਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ
 - ☐ 4. LED ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

Question ID : 48184353
Status : Marked For Review
Chosen Option : 1

Q.19 ਤਰਲ ਜਾਂ ਘੋਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲਈ ਕਰੰਟ ਦੇ ਗੁਜਰਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਸਾਇਣ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ _____ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

- Ans
- ☐ 1. ਤਲਫਟੀਕਰਨ
 - ☐ 2. ਖਮੀਰ
 - ☒ 3. ਬਿਜਲੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
 - ☐ 4. ਪ੍ਰਸਾਰਨ

Question ID : 48184335
Status : Answered
Chosen Option : 3

Q.20 ਫਲੋਰੋਸੈਂਟ ਟਿਊਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ UV ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ?

- Ans
- ☐ 1. ਟੰਗਸਟਨ
 - ☐ 2. ਪਾਰਾ
 - ☐ 3. ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਗੈਸ
 - ☒ 4. ਫਾਸਫੋਰ

Question ID : 48184357
Status : Marked For Review
Chosen Option : 1

Q.21 ਕਰੰਟ ਦੇ ਸਾਈਨ ਵੇਵ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੁੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸਦੇ ਸਿਖਰ ਮੁੱਲ ਦੇ _____ ਗੁਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

- Ans
- ☐ 1. 0.606
 - ☐ 2. 6.37
 - ☐ 3. 7.37
 - ☒ 4. 0.707

Question ID : 48184343
Status : Marked For Review
Chosen Option : 3

Q.22 ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਟਮੀਟਰ ਦੀ ਖਾਮੀ ਹੈ?

- Ans
- ☒ 1. ਅਸਥਾਈ ਸਪਲਾਈ ਵਾਟਮੀਟਰ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
 - ☐ 2. ਕੋਈ ਗਤੀਮਾਨ ਪੁਰਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਂਤਰਿਕ ਹਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਰਗੜ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
 - ☐ 3. ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਸਪਲੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
 - ☐ 4. ਸਟੀਕਤਾ ਉੱਚ ਹੈ

Question ID : 48184367
Status : Answered
Chosen Option : 3

Q.23 ਤੁਸੀਂ ਰਿਣਾਤਮਕ ਤਾਪਮਾਨ ਗੁਣਾਂਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕਾਂ (NTC ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕਾਂ) ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ?

- Ans
- ☐ 1. ਵੈਰੀਸਟਰ
 - ☐ 2. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਚਾਲਕ
 - ☐ 3. ਸੈਂਸੀਸਟਰ
 - ☒ 4. ਥਰਮੀਸਟਰ

Question ID : 48184326
Status : Marked For Review
Chosen Option : 2

Q.24 ਸਾਈਨਸੋਇਡਲ AC ਲਈ ਫੋਰਮ ਫੈਕਟਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ?

- Ans
- ☐ 1. 1.414
 - ☐ 2. 1.14
 - ☒ 3. 1.11
 - ☐ 4. 4.141


Question ID : 48184342
Status : Marked For Review
Chosen Option : 3

Q.25 ਸਕਵਿਰਲ ਕੇਜ ਮੋਟਰ ਵਿੱਚ _____ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੋਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

- Ans
- ☒ 1. ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਿਟਡ ਬਾਰਾਂ
 - ☐ 2. ਤਿੰਨ ਵਾਇੰਡਿੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਊਡ ਰੋਟਰਾਂ
 - ☐ 3. ਓਪਨ-ਸਰਕਿਟਡ ਬਾਰਾਂ
 - ☐ 4. ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਇੰਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵਾਊਡ ਰੋਟਰਾਂ

Question ID : 48184389
Status : Answered
Chosen Option : 2

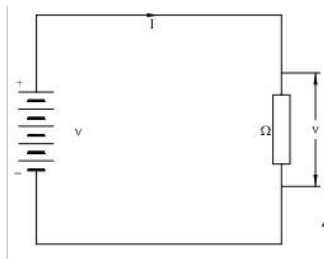Q.26 ਚਿੱਤਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿਓ।



90 V ਬੈਟਰੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ 4.5-ਓਹਮ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਚਾਲਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਜਰਣ ਵਾਲੇ ਕਰੰਟ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ।

- Ans
- ✓ 1. 20 amp
 - ✗ 2. 0.05 amp
 - ✗ 3. 2 amp
 - ✗ 4. 405 amp

Question ID : 48184330
Status : Marked For Review
Chosen Option : 2

Q.27 ਬ੍ਰੀ-ਫੇਜ਼ ਸਟਾਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਲਾਈਨ ਵੋਲਟੇਜ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੇਜ਼ ਤੋਂ ਉਦਾਸੀਨ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ____ ਗੁਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

- Ans
- ✓ 1. $\sqrt{3}$
 - ✗ 2. 2
 - ✗ 3. $\sqrt{2}$
 - ✗ 4. 3


Question ID : 48184346
Status : Answered
Chosen Option : 1

Q.28 ਹਿਸਟੇਰੀਸਿਸ ਹਾਨੀ ਲਈ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ $P_b = \eta * B_{max} * n * f * V$ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ B_{max} ਨੂੰ ____ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

- Ans
- ✗ 1. ਸਟਾਈਨਮਟਜ਼ ਹਿਸਟੇਰੀਸਿਸ ਗੁਣਾਂਕ
 - ✗ 2. ਸਟਾਈਨਮਟਜ਼ ਘਾਤ ਅੰਕ
 - ✓ 3. ਅਧਿਕਤਮ ਪ੍ਰਵਾਹ ਘਣਤਾ
 - ✗ 4. ਚੁੰਬਕੀ ਰਿਵਰਸਲਜ਼ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ

Question ID : 48184383
Status : Answered
Chosen Option : 1

Q.29

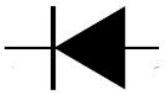

ਚਿੱਤਰ ਇੱਕ ਡਾਇਓਡ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?

- Ans
- ☒ 1. ਬਾਰ, N-ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਰਧ ਚਾਲਕ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਹੈ
 - ☒ 2. ਕੈਥੋਡਿਕ ਨੂੰ ਬਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ
 - ☒ 3. ਐਨੋਡਿਕ ਤੀਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ
 - ☒ 4. ਤੀਰ, N-ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਰਧ ਚਾਲਕ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਹੈ

Question ID : 48184352

Status : Answered

Chosen Option : 3

Q.30 ਚੁੰਬਕੀਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ MMF ਦਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ?

- Ans
- ☒ 1. ਮੈਗਨੈਟੋ ਮੋਟਿਵ ਫੋਰਸ (Magneto Motive Force)
 - ☒ 2. ਮੈਗਨੈਟੋ ਮੋਸ਼ਨ ਫੋਰਸ (Magneto Motion Force)
 - ☒ 3. ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੋਟਿਵ ਫੋਰਸ (Magnetic Motive Force)
 - ☒ 4. ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਫੋਰਸ (Magnetic Motion Force)

Question ID : 48184340

Status : Answered

Chosen Option : 3

Q.31 ਕਿਰਚੌਫ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੰਟ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰੰਟਾਂ ਦਾ ਜੋੜ, ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰੰਟਾਂ ਦੇ ਜੋੜ _____ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

- Ans
- ☒ 1. ਦੇ ਬਰਾਬਰ
 - ☒ 2. ਤੋਂ ਘੱਟ
 - ☒ 3. ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ
 - ☒ 4. ਤੋਂ ਵੱਧ

Question ID : 48184333

Status : Answered

Chosen Option : 1

Q.32 ਬ੍ਰੀ ਫੇਜ਼ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰ ਦੀ ਸਮਕਾਲੀ ਗਤੀ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਜੇਕਰ ਧਰੁਵ ਅਤੇ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3 ਅਤੇ 50 Hz ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

- Ans
- ☒ 1. 4000 rpm
 - ☒ 2. 1000 rpm
 - ☒ 3. 2000 rpm
 - ☒ 4. 3000 rpm

Question ID : 48184388

Status : Answered

Chosen Option : 3

Q.33 ਕਾਮਨ ਇਮੀਟਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਲਈ ਗਲਤ ਕਥਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

- Ans
- ☒ 1. ਕਲੈਕਟਰ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਕਟਿਵ ਖੇਤਰ ਰੀਵਰਸ ਬਾਇਸਡ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮੀਟਰ ਜੰਕਸ਼ਨ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸਡ ਹੈ।
 - ☒ 2. ਸੈਚਰੇਟਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਇਮੀਟਰ ਅਤੇ ਕਲੈਕਟਰ ਜੰਕਸ਼ਨ ਫਾਰਵਰਡ-ਬਾਇਸਡ ਹਨ
 - ☒ 3. ਕਲੈਕਟਰ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਕਟਿਵ ਖੇਤਰ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸਡ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮੀਟਰ ਜੰਕਸ਼ਨ ਰੀਵਰਸ ਬਾਇਸਡ ਹੈ।
 - ☒ 4. ਐਕਟਿਵ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਕਲੈਕਟਰ ਕਰੰਟ, ਬੇਸ ਕਰੰਟ ਤੋਂ ਬੀਟਾ ਗੁਣਾ ਜਿਆਦਾ ਹੈ

Question ID : 48184376
Status : Answered
Chosen Option : 4

Q.34 ਬ੍ਰੀ ਫੇਜ਼ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰ 3 ਧਰੁਵਾਂ ਲਈ ਵਾਊਂਡ ਹੈ ਅਤੇ 50 Hz ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਲਿਪ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਟਰ ਦੀ ਗਤੀ ਪਤਾ ਕਰੋ।

- Ans
- ☒ 1. 2000 rpm
 - ☒ 2. 1920 rpm
 - ☒ 3. 2220 rpm
 - ☒ 4. 1220 rpm

Question ID : 48184391
Status : Answered
Chosen Option : 1

Q.35 ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ MCB ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ?

- Ans
- ☒ 1. ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਹਾਈਡਰੋਲਿਕ
 - ☒ 2. ਬਾਇਮੈਟਲਿਕ ਹਾਈਡਰੋਲਿਕ
 - ☒ 3. ਅਸਿਸਟੈਡ ਬਾਇਮੈਟਲਿਕ
 - ☒ 4. ਥਰਮਲ ਮੈਗਨੇਟਿਕ

Question ID : 48184334
Status : Answered
Chosen Option : 4

Q.36 ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸੰਬੰਧੀ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ?

- Ans
- ☒ 1. ਤਾਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 - ☒ 2. ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ, ਚਾਲਕ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਨੁਪਾਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 - ☒ 3. ਤਾਰ ਦੇ ਕਾਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 - ☒ 4. ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ, ਚਾਲਕ ਦੇ ਕਾਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਲਟ ਅਨੁਪਾਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Question ID : 48184325
Status : Answered
Chosen Option : 1

Q.37 ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਬੱਲਬਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਫ਼ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

- Ans
- ☒ 1. ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ
 - ☒ 2. ਆਕਸੀਜਨ
 - ☒ 3. ਆਰਗੋਨ
 - ☒ 4. ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਕਸਾਈਡ

Question ID : 48184356
Status : Answered
Chosen Option : 3

Q.38 DC ਜੈਨਰੇਟਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਭਾਗ ਆਰਮੇਚਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਸਰਕਿਟ 'ਤੇ ਸਥਾਨਾਂਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ?

- Ans
- ☒ 1. ਕੌਮਿਊਟੇਟਰ
 - ☒ 2. ਬਰੁਸ਼
 - ☒ 3. ਆਰਮੇਚਰ ਵਾਇੰਡਿੰਗ
 - ☒ 4. ਆਰਮੇਚਰ ਕੋਰ

Question ID : 48184361
Status : Answered
Chosen Option : 1

Q.39 ਜੇਕਰ 0.26 cm ਵਿਆਸ ਵਾਲੀ ਇੱਕ 20 m ਦੀ ਯੂਰੇਕਾ ਤਾਰ ਵਿੱਚ 2.73 ਓਹਮ (ohms) ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਪਤਾ ਕਰੋ।

- Ans
- ☒ 1. 38.5 μ ohm cm
 - ☒ 2. 98.7 μ ohm cm
 - ☒ 3. 65.4 μ ohm cm
 - ☒ 4. 72.5 μ ohm cm

Question ID : 48184323
Status : Not Attempted and Marked For Review
Chosen Option : --

Q.40 ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਅਰਥ ਵਾਇਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ?

- Ans
- ☒ 1. ਇਹ ਕੰਜਿਊਮਰ ਲੋਡ ਕਰੰਟ (ਰਿਟਰਨ ਕਰੰਟ) ਲੈਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
 - ☒ 2. ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਚੈਸਿਸ ਬਿਜਲੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਹ ਕਰੰਟ (ਲਪੂ) ਲੈਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
 - ☒ 3. ਇਹ ਬਿਜਲ-ਰੋਧੀ 'ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਜੀਮਣ, ਬਿਜਲ-ਰੋਧੀ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਅਤੇ ਨਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਕਰੰਟ (ਲੀਕੇਜ) ਲੈਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
 - ☒ 4. ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਣ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਲੈਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

Question ID : 48184373
Status : Marked For Review
Chosen Option : 4

Q.41 1 ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਐਂਪੀਅਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੱਸੋ।

Ans ☒ 1. $1/1000000$ A

☒ 2. 1000 A

☒ 3. $1/1000$ A


☒ 4. $1/10000$ A

Question ID : 48184322

Status : Answered

Chosen Option : 2

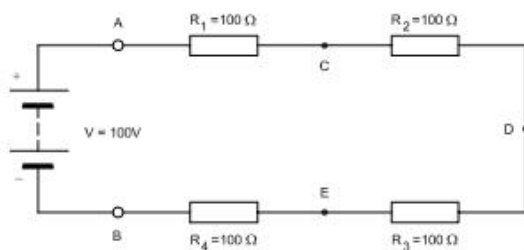Q.42 ਚਿੱਤਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿਓ।



ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਜਰਣ ਵਾਲੇ ਕਰੰਟ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ (amps ਵਿੱਚ) ਪਤਾ ਕਰੋ।

Ans ☒ 1. 0.50

☒ 2. 0.25

☒ 3. 400

☒ 4. 100

Question ID : 48184328

Status : Answered

Chosen Option : 2

Q.43 ਦੋ ਧਾਤੂ ਪਲੇਟਾਂ ਜਾਂ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਤ ਧਾਤੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਘਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?

Ans ☒ 1. ਪਿਘਲਾਉਣਾ

☒ 2. ਟਾਂਕੇ ਲਗਾਉਣਾ

☒ 3. ਸਿਊਣ ਲਗਾਉਣਾ


☒ 4. ਸੋਲਡਰਿੰਗ

Question ID : 48184329

Status : Answered

Chosen Option : 4

Q.44

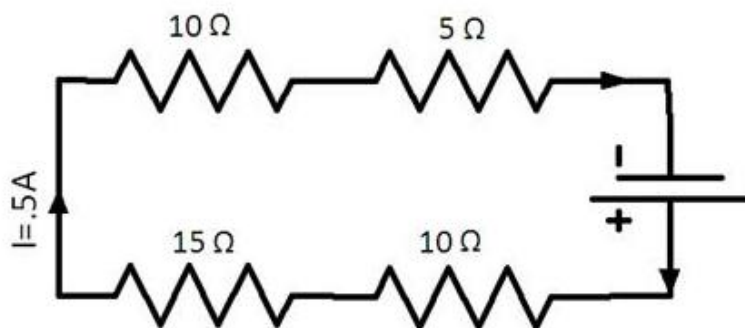

ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰੋ।


- Ans
- ☒ 1. 20 ਵੋਲਟਸ
 - ☐ 2. 10 ਵੋਲਟਸ
 - ☐ 3. 30 ਵੋਲਟਸ
 - ☐ 4. 15 ਵੋਲਟਸ

Question ID : 48184372

Status : Marked For Review

Chosen Option : 1

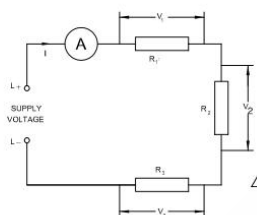Q.45 ਚਿੱਤਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿਓ।



ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਸਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ R_1 'ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ $R_1 = 10$ ਓਹਮ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰੰਟ $I = 4$ Amps ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੋਵੇ।

- Ans
- ☐ 1. 80
 - ☒ 2. 40
 - ☐ 3. 10
 - ☐ 4. 20

Question ID : 48184331

Status : Marked For Review

Chosen Option : 2

Q.46 ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰੇਮਿਕ ਆਧਾਰ/ਟਿਊਬ 'ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪਤਲੀ ਪਰਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

- Ans
- ☒ 1. ਕਾਰਬਨ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ
 - ☐ 2. ਥਾਤ੍ਰ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ
 - ☐ 3. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ
 - ☐ 4. ਕਾਰਬਨ ਕੰਪੋਜ਼ਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ

Question ID : 48184324

Status : Answered

Chosen Option : 1

Q.47



ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਚਿੱਤਰ BIS 4718-1975 ਟਰਮੀਨਲ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ?

Ans

- ☒ 1. ਦੋ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਵਾਲੀ ਆਰਮੇਚਰ ਵਾਇੰਡਿੰਗ
- ☐ 2. ਦੋ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕੰਪੈਨਸੇਟਿੰਗ ਵਾਇੰਡਿੰਗ
- ☐ 3. ਦੋ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕੌਮਿਊਟੇਟਿੰਗ ਵਾਇਰਿੰਗ
- ☐ 4. ਦੋ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਐਕਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਵਾਇੰਡਿੰਗ

Question ID : 48184359

Status : Answered

Chosen Option : 1

Q.48 ਦੋ ਵਾਟਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 220 W ਅਤੇ 600 W ਹੈ। ਕੁੱਲ ਪਾਵਰ ਇਨਪੁੱਟ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰੋ, ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੀ-ਫੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Ans


- ☐ 1. 420 W
- ☐ 2. 220 W
- ☐ 3. 600 W
- ☒ 4. 820 W

Question ID : 48184347

Status : Marked For Review

Chosen Option : 1

Q.49

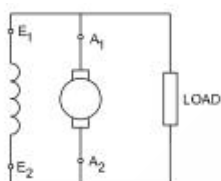

ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜੈਨਰੇਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੋ।

Ans

- ☐ 1. ਸੀਰੀਜ਼ ਜੈਨਰੇਟਰ
- ☒ 2. ਸ਼ੱਟ ਜੈਨਰੇਟਰ
- ☐ 3. ਸ਼ਾਰਟ ਸ਼ੱਟ ਜੈਨਰੇਟਰ
- ☐ 4. ਲੌਂਗ ਸ਼ੱਟ ਜੈਨਰੇਟਰ

Question ID : 48184358

Status : Answered

Chosen Option : 2

Q.50 2000 ohms ਦੇ ਕੁਆਇਲ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ 0-1 ਮਿਲੀਐਂਪੀਅਰ ਮੀਟਰ ਗਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ 1 ਮਿਲੀਐਂਪੀਅਰ ਮੀਟਰ ਕੁਆਇਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ f.s.d. ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਆਇਲ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਵੋਲਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ?

- Ans
- ☒ 1. 1 ਵੋਲਟ
 - ☒ 2. 2000 ਵੋਲਟਸ
 - ☒ 3. 0.5 ਵੋਲਟਸ
 - ☒ 4. 2 ਵੋਲਟਸ

Question ID : 48184371
Status : Marked For Review
Chosen Option : 1

Q.51 ਸਟੈਂਡਰਡ AC ਜੈਨਰੇਟਰ (ਅਲਟਰਨੇਟਰ) _____ ਵੋਲਟੇਜ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

- Ans
- ☒ 1. ਆਰੀ ਦੰਦੇਨੁਮਾ ਤਰੰਗ
 - ☒ 2. ਕੰਪਲੈਕਸ ਤਰੰਗ
 - ☒ 3. ਸਾਈਨ ਵੇਵ-ਫੋਰਮ
 - ☒ 4. ਵਰਗ ਤਰੰਗ


Question ID : 48184344
Status : Answered
Chosen Option : 3

Q.52 ਲੈਡ ਐਸਿਡ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

- Ans
- ☒ 1. ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ (HCL)
 - ☒ 2. ਡਾਇਲੂਟ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ (H_2SO_4)
 - ☒ 3. ਲੈਡ ਪੈਰੋਕਸਾਈਡ (PbO_2)
 - ☒ 4. ਲੈਡ ਸਲਫੇਟ ($PbSO_4$)

Question ID : 48184337
Status : Answered
Chosen Option : 1

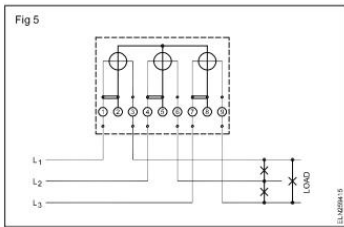Q.53 ਬੀ ਫੇਜ਼ ਵਾਟਮੀਟਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕਿਟ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਵਾਲੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀ ਫੇਜ਼ ਵਾਟਮੀਟਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੋ।



- Ans
- 1. 3- ਐਲੀਮੈਂਟ 1-ਵਾਇਰ ਪ੍ਰਕਾਰ
 - 2. 2-ਐਲੀਮੈਂਟ 3-ਵਾਇਰ ਪ੍ਰਕਾਰ
 - 3. 3- ਐਲੀਮੈਂਟ 4-ਵਾਇਰ ਪ੍ਰਕਾਰ
 - 4. 3- ਐਲੀਮੈਂਟ 3-ਵਾਇਰ ਪ੍ਰਕਾਰ

Question ID : 48184366
Status : Answered
Chosen Option : 4

Q.54 ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਚੁੰਬਕ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ _____ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

- Ans
- 1. ਲੋਹਚੁੰਬਕੀ
 - 2. ਸਮਚੁੰਬਕੀ
 - 3. ਗੈਰ-ਚੁੰਬਕੀ
 - 4. ਪ੍ਰਤੀਚੁੰਬਕੀ

Question ID : 48184338
Status : Answered
Chosen Option : 1

Q.55 _____ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਚੁੰਬਕੀ ਕੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਆਇਰਨ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

- Ans
- 1. ਆਇਰਨ ਕੋਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ
 - 2. ਫੇਰਾਈਟ ਕੋਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ
 - 3. ਏਅਰ ਕੋਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ
 - 4. ਆਇਲ ਕੋਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ

Question ID : 48184348
Status : Answered
Chosen Option : 1

Q.56 ਥਰਮਲ ਰਿਲੇ, ਰਿਲੇ ਦੀ ਕਿਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ?

- Ans
- 1. ਸੰਚਾਲਨ ਸਿਧਾਂਤ
 - 2. ਵਿਭੇਦਕ
 - 3. ਟ੍ਰਿਪਿੰਗ
 - 4. ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਸੈਂਸਡ

Question ID : 48184377
Status : Answered
Chosen Option : 3

Q.57 ਕਿਸੇ 200 ohms ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ (ਕੁਆਇਲ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ) ਵਾਲੇ A.P.M.C. ਯੰਤਰ ਵਿੱਚ 1 mA ਦਾ ਪੂਰਨ ਪੈਮਾਨਾ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰੰਟ ਹੈ। ਇਸ ਯੰਤਰ ਨੂੰ 20 V ਮਾਪਣ ਦੇ ਲਈ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਣਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੀ ਮੁੱਲ ਗਣਨਾ ਕਰੋ।

- Ans
- ☒ 1. 1980 ohms
 - ☒ 2. 19800 ohms
 - ☒ 3. 18000 ohms
 - ☒ 4. 18800 ohms

Question ID : 48184370
Status : Marked For Review
Chosen Option : 3

Q.58 ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਚੁੰਬਕ ਦਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ?

- Ans
- ☒ 1. ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਣੂਆਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਅਣੂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧਰੁਵ ਹੋਣਗੇ।
 - ☒ 2. ਇਹ ਨੇੜਲੇ ਚੁੰਬਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੰਬਕਤਾ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
 - ☒ 3. ਇਹ ਚੁੰਬਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
 - ☒ 4. ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕਹਿਰਾ ਧਰੁਵ ਹੈ।

Question ID : 48184339
Status : Answered
Chosen Option : 4


Q.59 ਉਸ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ, ਜੋ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ?



- Ans
- ☒ 1. ਫਿਊਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੈਕਲਪਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਸਾਈਡ ਪਤਲੀ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸੰਕੇਤਿਤ ਹੈ
 - ☒ 2. ਫਿਊਜ਼-ਸਵਿੱਚ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ
 - ☒ 3. ਕੰਟੈਕਟਰ ਫੰਕਸ਼ਨ
 - ☒ 4. ਫਿਊਜ਼-ਸਵਿੱਚ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ, ਲੋਡ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ

Question ID : 48184396
Status : Answered
Chosen Option : 2

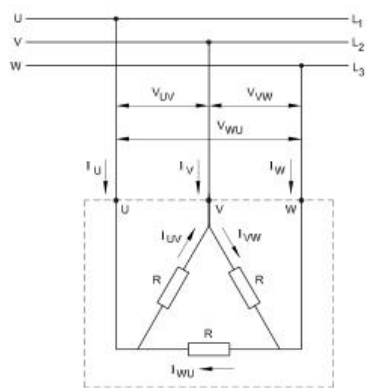Q.60 ਬੀ-ਫੇਜ਼ AC ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਿੱਤੇ ਰੇਖਾ-ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ?



- Ans
- ☒ 1. ਡੈਲਟਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ
 - ☐ 2. ਡੈਲਟਾ- ਸਟਾਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ
 - ☐ 3. ਸਟਾਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ
 - ☐ 4. ਸਟਾਰ-ਡੈਲਟਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ

Question ID : 48184345
 Status : Answered
 Chosen Option : 3

Q.61 _____ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਯੰਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਰੰਟ, ਵੋਲਟੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ।

- Ans
- ☒ 1. ਮਲਟੀਮੀਟਰ
 - ☐ 2. ਕਲੱਪ-ਮੀਟਰ
 - ☐ 3. PF ਮੀਟਰ
 - ☐ 4. ਐਨਰਜੀ ਮੀਟਰ

Question ID : 48184368
 Status : Answered
 Chosen Option : 1

Q.62 ਜਦੋਂ ਸਰਕਿਟ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਰੀਐਕਟਿਵ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਐਪਰੈਂਟ ਪਾਵਰ (kVA), ਰੀਅਲ ਪਾਵਰ (kW) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ _____ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

- Ans
- ☒ 1. 1
 - ☐ 2. 6
 - ☐ 3. 4
 - ☐ 4. -1

Question ID : 48184384
 Status : Answered
 Chosen Option : 1

Q.63 ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?

- Ans
- ☒ 1. ਇਹ ਵਧੀਆ ਬਿਜਲਈ ਚਾਲਕ ਹਨ।
 - ☒ 2. ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈੱਲ ਅਤੇ ਸਬ-ਸ਼ੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਇੱਕ ਪਰਮਾਣੂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 - ☒ 3. ਇਹ ਵਧੀਆ ਬਿਜਲਈ ਚਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।
 - ☒ 4. ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਰਾਹੀਂ ਚਾਰਜ ਲੈਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

Question ID : 48184321
Status : Answered
Chosen Option : 2

Q.64 ਘੱਟ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ _____ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ।

- Ans
- ☒ 1. ਸਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਰੀਐਕਟਿਵ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
 - ☒ 2. ਉੱਚ ਵੋਲਟੇਜ
 - ☒ 3. ਸਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
 - ☒ 4. ਸਿੰਗਲ-ਫੇਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੁਆਰਾ ਦੇ ਫੇਜ਼

Question ID : 48184398
Status : Answered
Chosen Option : 2

Q.65 ਜਰਮੇਨੀਅਮ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜੰਕਸ਼ਨ ਲਈ _____ ਫਾਰਵਰਡ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਅਤੇ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ _____ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

- Ans
- ☒ 1. ਅਨੰਤ; ਮੱਧਮ
 - ☒ 2. ਉੱਚ; ਬਹੁਤ ਘੱਟ
 - ☒ 3. ਮੱਧਮ; ਅਨੰਤ
 - ☒ 4. ਬਹੁਤ ਘੱਟ; ਉੱਚ

Question ID : 48184375
Status : Answered
Chosen Option : 2

Q.66 ਬਿਜਲਈ ਮਾਪਕ ਯੰਤਰ _____ ਨੂੰ ਅਰਥ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

- Ans
- ☒ 1. ਮਲਟੀਮੀਟਰ
 - ☒ 2. ਐਮਮੀਟਰ
 - ☒ 3. ਵੋਲਟਮੀਟਰ
 - ☒ 4. ਅਰਥ ਟੈਸਟਰ

Question ID : 48184399
Status : Answered
Chosen Option : 4

Q.67 ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਅਤੇ ਸਰਕਿਟ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਏ/ਇਸਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਈਵ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ _____ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

- Ans
- ☒ 1. ਓਹਮਮੀਟਰ
 - ☒ 2. ਟੰਗ ਟੈਸਟਰ
 - ☒ 3. ਵੋਲਟਮੀਟਰ
 - ☒ 4. ਐਮਮੀਟਰ

Question ID : 48184380
Status : Answered
Chosen Option : 2


Q.68 ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਵਰਗ ਦੀ ਸਕਵਿਰਲ ਕੇਜ ਮੋਟਰ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ?



- Ans
- ☒ 1. A ਵਰਗ
 - ☒ 2. D ਵਰਗ
 - ☒ 3. B ਵਰਗ
 - ☒ 4. C ਵਰਗ

Question ID : 48184394
Status : Marked For Review
Chosen Option : 2

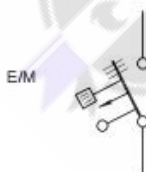Q.69 ਉਸ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ, ਜੋ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ?



- Ans
- ☒ 1. ਉਦਾਸੀਨ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮਾਰਗੀ ਸੰਪਰਕ
 - ☒ 2. ਵੋਲਟੇਜ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਓਵਰਲੋਡ ਰੀਲੀਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਿਟ ਵਾਲਾ ਸਰਕਿਟ ਬ੍ਰੇਕਰ
 - ☒ 3. ਉਦਾਸੀਨ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮਾਰਗੀ ਸੰਪਰਕ
 - ☒ 4. ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਿਟ ਅਤੇ ਨੋ-ਵੋਲਟ ਟ੍ਰਿਪਿੰਗ (ਟ੍ਰਿਪਲ ਪੋਲ) ਵਾਲਾ ਮੋਟਰ ਸੋਲਨੋਇਡ ਸੰਚਾਲਿਤ ਏਅਰ ਸਰਕਿਟ ਬ੍ਰੇਕਰ


Question ID : 48184395
Status : Answered
Chosen Option : 2

Q.70 ਜੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਸੇ N ਤੋਂ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਸੇ P 'ਤੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਏ ਹੋਲਾਂ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਥਾਂ ਬਦਲੀ _____ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

- Ans
- ☒ 1. ਫਾਰਵਰਡ ਵੋਲਟੇਜ
 - ☒ 2. ਬੈਰੀਅਰ ਵੋਲਟੇਜ
 - ☒ 3. ਕੈਰੀਅਰ ਵੋਲਟੇਜ
 - ☒ 4. ਰਿਵਰਸ ਵੋਲਟੇਜ

Question ID : 48184351
Status : Answered
Chosen Option : 1

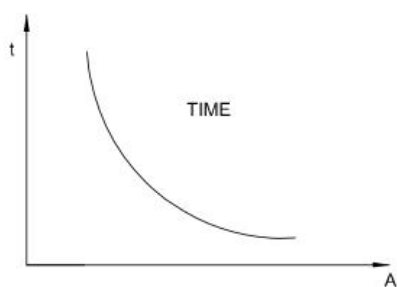Q.71 ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਰਿਲੇ ਟਾਈਮ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ?



- Ans
- ☒ 1. ਉਲਟ ਸਮਾਂ
 - ☒ 2. ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ
 - ☒ 3. ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ
 - ☒ 4. ਕਰੰਟ/ਵੋਲਟੇਜ ਰਿਲੇ 'ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ

Question ID : 48184379
Status : Answered
Chosen Option : 4

Q.72 ਤਰੰਗ ਵਾਇੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ?

- Ans
- ☒ 1. $2 \times$ ਧਰੁਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ $\times$ ਵਾਇੰਡਿੰਗ ਦੇ ਪਲੇਕਸ
 - ☒ 2. ਧਰੁਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ $\times$ ਵਾਇੰਡਿੰਗ ਦੇ ਪਲੇਕਸ
 - ☒ 3. $2 \times$ ਵਾਇੰਡਿੰਗ ਦੇ ਪਲੇਕਸ
 - ☒ 4. $4 \times$ ਵਾਇੰਡਿੰਗ ਦੇ ਪਲੇਕਸ


Question ID : 48184360
Status : Answered
Chosen Option : 2

Q.73 ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰ ਦੀ ਸਲਿਪ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਣਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 700 rpm ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਗਤੀ ਨਾਲ 50 ਚੱਕਰਾਂ (cycles) ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ 8 ਧਰੁਵ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ।

- Ans
- ☒ 1. 4.66%
 - ☒ 2. 5%
 - ☒ 3. 6.66%
 - ☒ 4. 3%

Question ID : 48184390
Status : Marked For Review
Chosen Option : 1

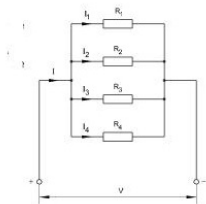Q.74 ਸਰਕਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਕਰੰਟ। ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰਚੇਫ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ $v = 330\text{ V}$, $R_1 = 50\text{ }\Omega$, $R_2 = 110\text{ }\Omega$, $R_3 = 55\text{ }\Omega$, $R_4 = 300\text{ }\Omega$ ਹੈ।



- Ans
- ☒ 1. 13.8 MV
 - ☒ 2. 16.7 A
 - ☒ 3. 11.5 V
 - ☒ 4. 17.6 A

Question ID : 48184332
Status : Marked For Review
Chosen Option : 3

Q.75 ਦੋ ਵਾਟਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 200 W ਅਤੇ 110 W ਹੈ। ਕੁੱਲ ਪਾਵਰ ਇਨਪੁੱਟ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰੋ, ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਬ੍ਰੀ ਫੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ।

- Ans
- ☒ 1. 620 W
 - ☒ 2. 90 W
 - ☒ 3. 200 W
 - ☒ 4. 310 W

Question ID : 48184369
Status : Marked For Review
Chosen Option : 1

Q.76 10000 ਓਹਮ ਝੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਵਾਲੇ ਹੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨੂੰ _____ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਵਜੋਂ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

- Ans
- ☒ 1. ਬਹੁਤ ਉੱਚ
 - ☒ 2. ਨਿਮਨ
 - ☒ 3. ਦਰਮਿਆਨੇ
 - ☒ 4. ਉੱਚ

Question ID : 48184327
Status : Answered
Chosen Option : 4

Q.77 ਦੇ ਡਾਇਓਡ ਫੁਲ ਵੇਵ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਵਿੱਚ, 2.4 amps ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲੋਡ ਕਰੰਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਇਓਡਾਂ ਦੀ ਕਰੰਟ ਰੇਟਿੰਗ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

- Ans
- ☒ 1. 1.5 amps
 - ☒ 2. 1.2 amps
 - ☒ 3. 2.4 amps
 - ☒ 4. 0.6 amps

Question ID : 48184374
Status : Marked For Review
Chosen Option : 2

Q.78 ਚੁੰਬਕੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ EMF ਲਈ ਫੋਰਾਡੇ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ _____ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

- Ans
- ☒ 1. $EMF = -N(\Delta\Phi/\Delta t)$
 - ☒ 2. $EMF = (\Delta\Phi/N\Delta t)$
 - ☒ 3. $EMF = -N(\Delta t/\Delta\Phi)$
 - ☒ 4. $EMF = N(\Delta t/\Delta\Phi)$

Question ID : 48184382
Status : Marked For Review
Chosen Option : 1

Q.79 ਲੱਪ ਵਿੱਚ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੰਗਸਟਨ ਦਾ ਪਿਘਲਾਓ ਅੰਕ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

- Ans
- ☒ 1. 3410 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
 - ☒ 2. 2000 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
 - ☒ 3. 3100 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
 - ☒ 4. 2300 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ

Question ID : 48184355
Status : Answered
Chosen Option : 3

Q.80 ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰਤ ਪਰਿਵਰਤਨੀ ਕਰੰਟ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ 50 Hz ਜਾਂ 60 Hz ਹੈ,, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰੰਟ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ _____ ਹੈ।

- Ans
- ☒ 1. 60 Hz
 - ☒ 2. 50 Hz
 - ☒ 3. ਜ਼ੀਰੋ
 - ☒ 4. 220 Hz

Question ID : 48184341
Status : Answered
Chosen Option : 3